
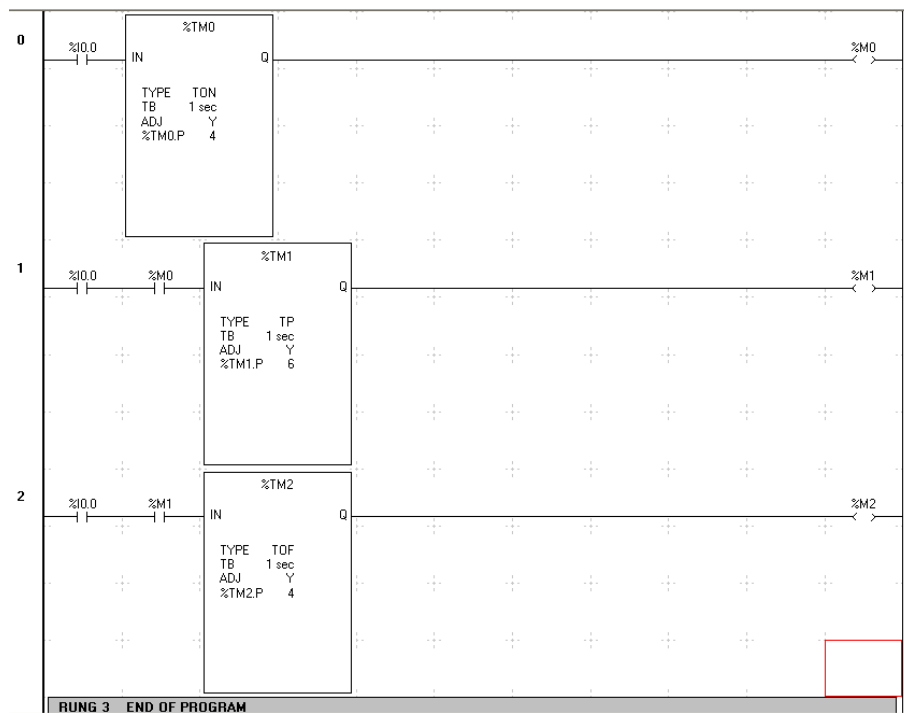


## ESA – ZI – 2008./09.

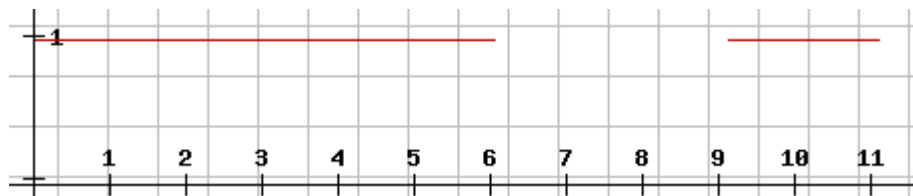1) Na shemi na slici odredi izlazne oblike TM0.Q, TM1.Q, i TM2.Q



ako je na ulazu I0.0: od 0 do 6 s vrijednost 1 i od 9 do 11 s vrijednost 1 ->



(nije bas najljepse nacrtano, ali poslužit ce)

2) Napisi komponente „kruga“ PLC scan i nacrtaj ciklus odredjen od strane korisnika i ciklus koji nije odredjen od strane korisnika. Cime je odredjen taj drugi ciklus?

3) Nacrtaj u Ladder dijagramu:

